5 HOJA DE ENSAYOS (RELLENA LA DE LOS ENSAYOS DE TU GRUPO)

Datos del trafo

Alumnos	*Grupo del Trafo 4*	Trafo nº	*4*
Chapas metidas	*85 (pedía 124)*	Fondo del paquete (mm, calibre)	*40,0 (lleno)*
Vueltas N_1 / N_2	*100 / 150*	Ø hilo prim. / sec. (mm, micrómetro)	*0,95 / 1,10*

1º y 5º · Resistencia de los devanados

Devanado	1º · En frío (Ω)	5º · En caliente (Ω)	¿Cuánto ha subido? (%)
Primario	*0,51*	*0,60*	*17,6 %*
Secundario	*0,60*	*0,64*	*6,7 %*

2º · Ensayo de vacío por escalones (secundario sin nada)

Escalón	V_1 (V)	I_0 (A)	P_0 (W)	V_2 (V)	V_1 / V_2
25 % de V_1 de la tabla	*27,8*	*5,5*	*100*	*29,6*	*0,94*
50 %	—	—	—	—	—
75 %	—	—	—	—	—
90 %	—	—	—	—	—
100 % (V_1 de la tabla)	—	—	—	—	—

2º · Ensayo de carga (a la V_1 de la tabla)

Carga	V_1 (V)	I_1 (A)	P_1 (W)	V_2 (V)	I_2 (A)	$P_2 = V_2 \cdot I_2$ (W)	$\eta = P_2 / P_1$ (%)
Sin carga	—	—	—	—	0	0	–
Lámpara 100 W	—	—	—	—	—	—	—
Otra carga (si el profesor la da)							

2º y 4º · Aislamiento (megger a 500 Vdc)

Medida	2º · Antes (MΩ)	4º · Después (MΩ)
Primario - Secundario	*1700*	*1500*
Primario - Núcleo	*1900*	*35*
Secundario - Núcleo	*2000*	*1800*

3º · Ensayo de cortocircuito (secundario en cc, subir V_1 desde 0)

V_{cc} (V)	I_1 (A)	I_2 (A)	P_{cc} (W)	V_{cc} en % de V_1
—	—	—	—	—

Xº · Ensayo de sobrecarga (solo algunos grupos)

V_1 (V)	I_2 (A)	Veces la I_2 nominal	Tiempo (s)	Qué observáis
—	—	—	—	*No lo hace este grupo*

Observaciones: *A 20 V la pinza ya marca 4 A y el primario se calienta. A 28 V huele a quemado y sale humo: paramos. No se hacen ni carga ni cortocircuito.*
V1/V2 = 0,94 (debería dar 100/150 = 0,67). Antes, el megger no notaba nada.