5 HOJA DE ENSAYOS (RELLENA LA DE LOS ENSAYOS DE TU GRUPO)

Datos del trafo

Alumnos	*Grupo del Trafo 1*	Trafo nº	*1*
Chapas metidas	*56 (las del cálculo)*	Fondo del paquete (mm, calibre)	*26,4*
Vueltas N_1 / N_2	*186 / 100*	Ø hilo prim. / sec. (mm, micrómetro)	*0,85 / 1,10*

1º y 5º · Resistencia de los devanados

Devanado	1º · En frío (Ω)	5º · En caliente (Ω)	¿Cuánto ha subido? (%)
Primario	*0,92*	*1,10*	*19,6 %*
Secundario	*0,34*	*0,37*	*8,8 %*

2º · Ensayo de vacío por escalones (secundario sin nada)

Escalón	V_1 (V)	I_0 (A)	P_0 (W)	V_2 (V)	V_1 / V_2
25 % de V_1 de la tabla	*7,0*	*0,25*	*0,6*	*3,8*	*1,84*
50 %	*14,0*	*0,51*	*2,4*	*7,5*	*1,87*
75 %	*21,0*	*0,76*	*5,4*	*11,3*	*1,86*
90 %	*25,2*	*0,91*	*7,7*	*13,5*	*1,87*
100 % (V_1 de la tabla)	*28,0*	*1,01*	*9,6*	*15,1*	*1,85*

2º · Ensayo de carga (a la V_1 de la tabla)

Carga	V_1 (V)	I_1 (A)	P_1 (W)	V_2 (V)	I_2 (A)	$P_2 = V_2 \cdot I_2$ (W)	$\eta = P_2 / P_1$ (%)
Sin carga	*28,0*	*1,01*	*9,6*	*15,1*	0	0	–
Lámpara 100 W	*28,0*	*1,03*	*10,8*	*15,0*	*0,09*	*1,3*	*12 %*
Otra carga (si el profesor la da)							

2º y 4º · Aislamiento (megger a 500 Vdc)

Medida	2º · Antes (MΩ)	4º · Después (MΩ)
Primario – Secundario	*>999*	*>999*
Primario – Núcleo	*>999*	*>999*
Secundario – Núcleo	*>999*	*>999*

3º · Ensayo de cortocircuito (secundario en cc, subir V_1 desde 0)

V_{cc} (V)	I_1 (A)	I_2 (A)	P_{cc} (W)	V_{cc} en % de V_1
4,3	*1,80*	*3,33*	*6,6*	*15,4 %*

Xº · Ensayo de sobrecarga (solo algunos grupos)

V_1 (V)	I_2 (A)	Veces la I_2 nominal	Tiempo (s)	Qué observáis
–	–	–	–	*No lo hace este grupo*

Observaciones: *No se satura: I0 sube en línea recta, sin codo. Pero en vacío ya gasta 1 A. Trabaja a 28 V (0,15 V por espira). Con la lámpara, I1 casi no cambia.*