5 HOJA DE ENSAYOS (RELLENA LA DE LOS ENSAYOS DE TU GRUPO)

Datos del trafo

Alumnos	*Grupo del Trafo 2*	Trafo nº	*2*
Chapas metidas	*79 (las del cálculo)*	Fondo del paquete (mm, calibre)	*37,2*
Vueltas N_1 / N_2	*195 / 112*	Ø hilo prim. / sec. (mm, micrómetro)	*0,80 / 1,00*

1º y 5º · Resistencia de los devanados

Devanado	1º · En frío (Ω)	5º · En caliente (Ω)	¿Cuánto ha subido? (%)
Primario	*1,23*	*1,47*	*19,5 %*
Secundario	*0,50*	*0,55*	*10,0 %*

2º · Ensayo de vacío por escalones (secundario sin nada)

Escalón	V_1 (V)	I_0 (A)	P_0 (W)	V_2 (V)	V_1 / V_2
25 % de V_1 de la tabla	*16,5*	*0,39*	*2,1*	*9,5*	*1,74*
50 %	*33,0*	*0,77*	*8,4*	*19,0*	*1,74*
75 %	*49,5*	*1,16*	*19,0*	*28,4*	*1,74*
90 %	*59,4*	*1,39*	*27,4*	*34,1*	*1,74*
100 % (V_1 de la tabla)	*66,0*	*1,58*	*36,6*	*37,9*	*1,74*

2º · Ensayo de carga (a la V_1 de la tabla)

Carga	V_1 (V)	I_1 (A)	P_1 (W)	V_2 (V)	I_2 (A)	$P_2 = V_2 \cdot I_2$ (W)	$\eta = P_2 / P_1$ (%)
Sin carga	*66,0*	*1,58*	*36,6*	*37,9*	0	0	—
Lámpara 100 W	*66,0*	*1,61*	*42,2*	*37,7*	*0,15*	*5,6*	*13 %*
Otra carga (si el profesor la da)							

2º y 4º · Aislamiento (megger a 500 Vdc)

Medida	2º · Antes (MΩ)	4º · Después (MΩ)
Primario - Secundario	*>999*	*>999*
Primario - Núcleo	*>999*	*>999*
Secundario - Núcleo	*>999*	*>999*

3º · Ensayo de cortocircuito (secundario en cc, subir V_1 desde 0)

V_{cc} (V)	I_1 (A)	I_2 (A)	P_{cc} (W)	V_{cc} en % de V_1
4,8	*1,52*	*2,65*	*6,3*	*7,3 %*

Xº · Ensayo de sobrecarga (solo algunos grupos)

V_1 (V)	I_2 (A)	Veces la I_2 nominal	Tiempo (s)	Qué observáis
—	—	—	—	*No lo hace este grupo*

Observaciones: *No llega a saturar, pero en vacío ya gasta 1,58 A: casi su nominal (1,52 A). A 66 V trabaja a 1,38 T: justo en el codo, que empieza hacia los 65 V.*